

明かりをつけよう(3年生のふく習)

組 番 名前

①豆電球の明かりをつけよう


下の図の豆電球の明かりがつく
ように、豆電球とかん電池を
線でつなぎましょう。



②豆電球の明かりがつくとき、
電気の通り道は1つの_____の
ようにつながっています。
この電気の通り道を_____と
いいます。

②電気を通すものを思い出そう

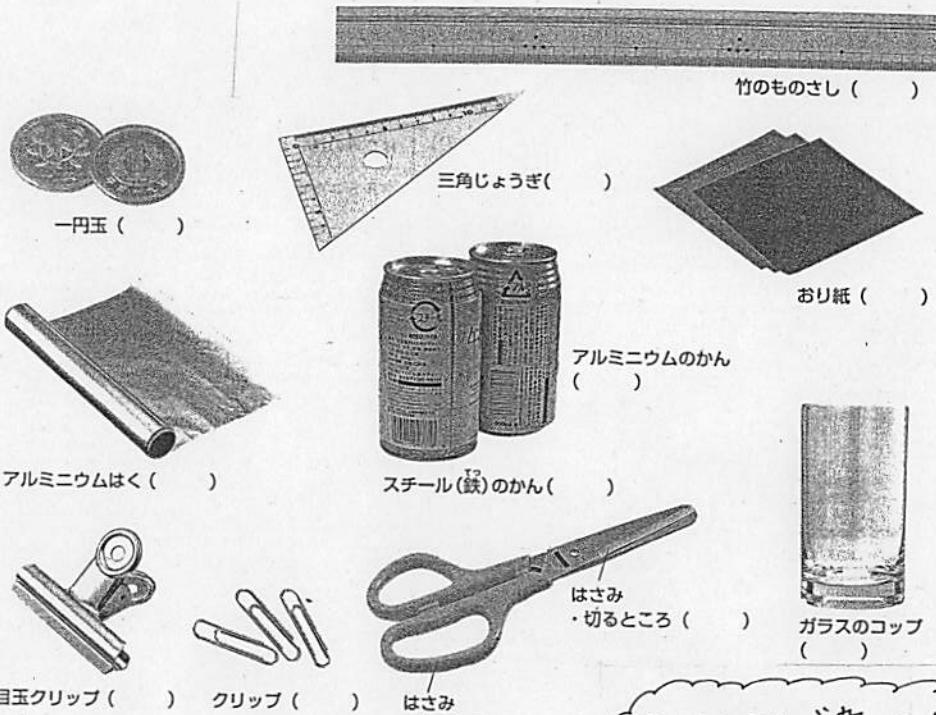回路に他のものをつなないだとき、
豆電球の明かりがつくものに○
つかないものに×をつけてましょう。





②豆電球の明かりがつく_____や
_____などの_____は
電気を通します。

鉄・ガラス・アルミニウム・プラスチック・紙・金ぞく

③ がん想しよう。

③

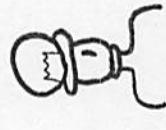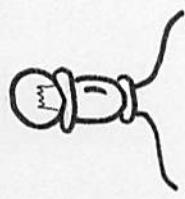


①



1つの(回路)の
ようになりは
明かないよ!

②

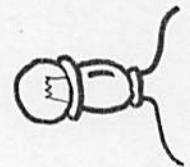

④ がんの横に
考えよう

アルミニウムで
金電線を書く。
アーチで
電気を通す
しよ。

